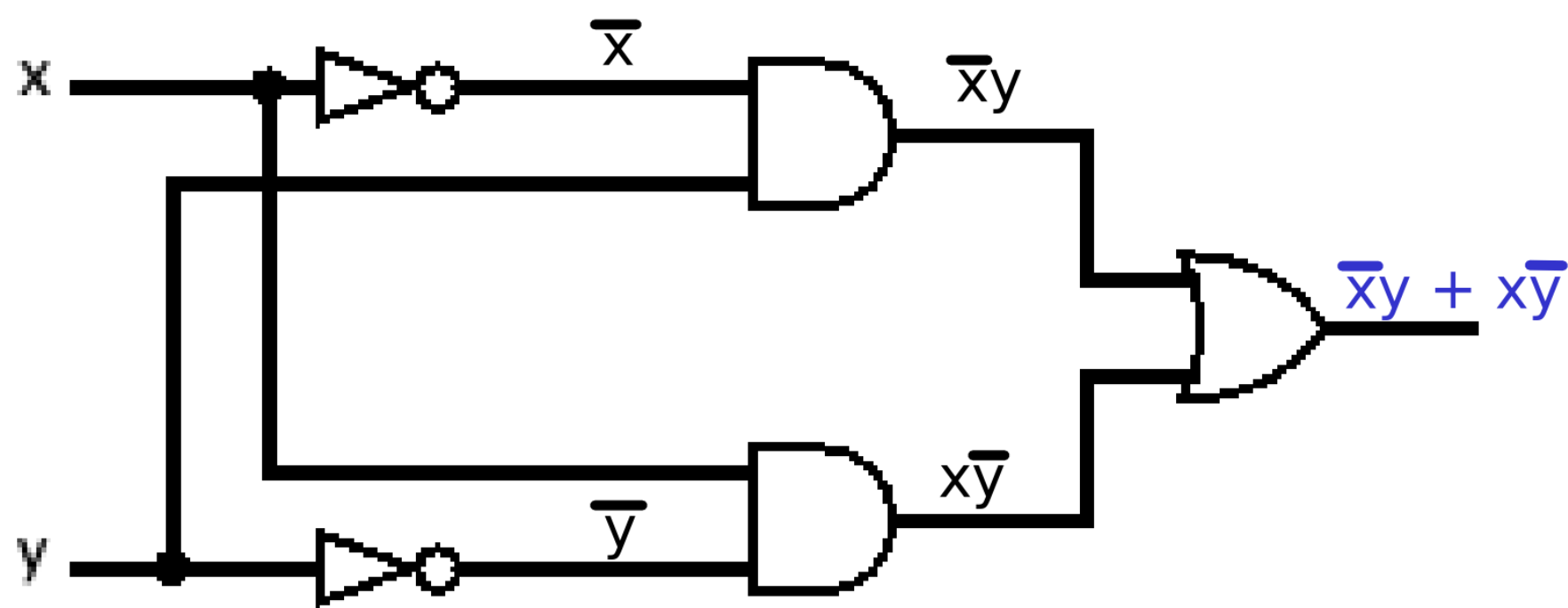


4. Puntos Extra

1. Escribe la expresión en álgebra booleana asociada al siguiente circuito:



2. Escribe la expresión en álgebra booleana asociada al siguiente circuito:

